

CC4301 Arquitectura de Computadores. Semestre Primavera 2016. Clase 1. Trabajo Grupal

Profesor: Pablo Guerrero

Jueves, 1 de septiembre de 2016

Nombre Alumno:

Compañeros:

P1.- Entregue un circuito simplificado que tenga la siguiente tabla de verdad:

x_2	x_1	x_0	z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Indicación: Utilice la metodología vista y las técnicas de simplificación de sumas de productos.